
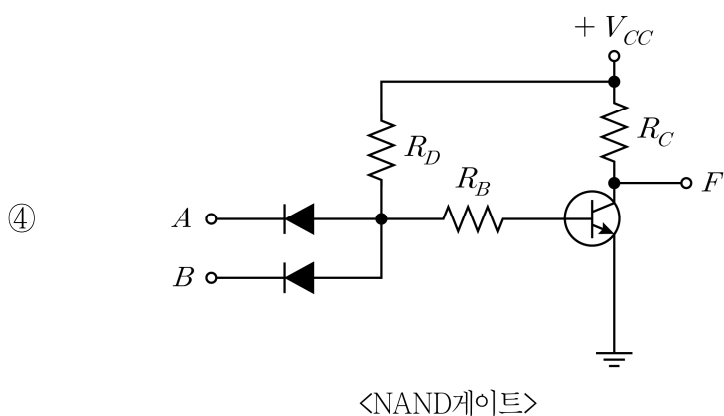
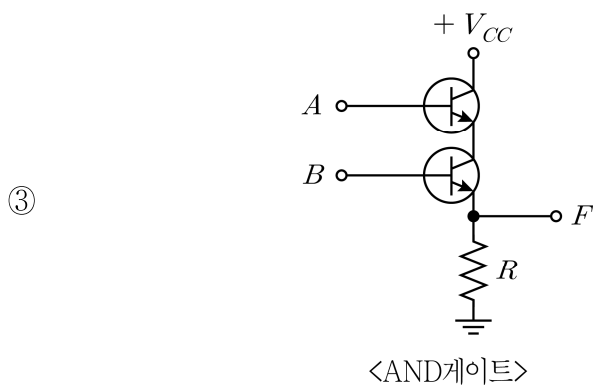
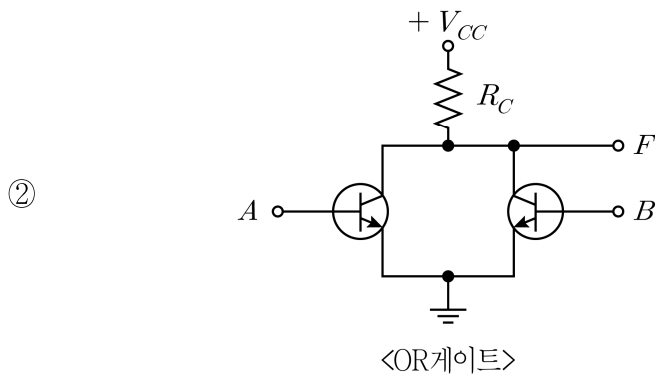


전자공학개론

1. JK 플립플롭을 사용하여 0에서 7까지 표현하는 리플 계수기(ripple counter)를 설계할 때, 필요한 JK 플립플롭의 최소 개수는?

- ① 2
② 3
③ 4
④ 5

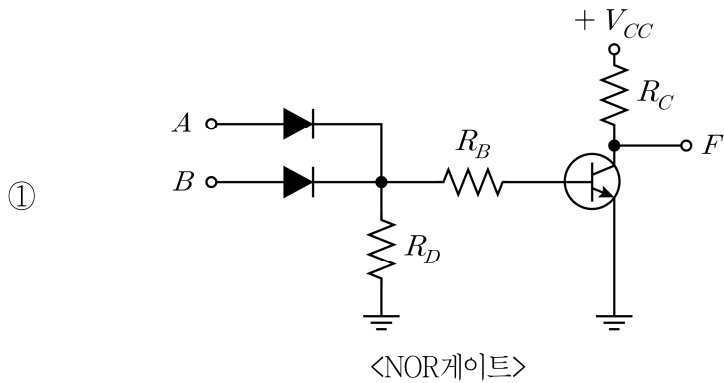2. 정논리(positive logic)를 적용할 때, 논리게이트에 대한 트랜지스터 회로의 표현으로 옳지 않은 것은? (단, A , B 는 입력이고 F 는 출력이다)



3. 다음 진리표에서 출력 F 의 논리식은?


입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- ① $AB + \overline{BC} + A\overline{C}$ ② $AB + \overline{BC} + A\overline{C}$
③ $AB + \overline{BC} + \overline{AC}$ ④ $\overline{AB} + \overline{BC} + A\overline{C}$


4. 반도체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P형 반도체에서 다수 캐리어는 정공이다.
② 진성반도체에서 전도대의 전자농도와 가전자대의 정공농도는 같다.
③ 실리콘 단결정 반도체에서 P형 불순물로 As(비소)도 사용된다.
④ N형 반도체에서 불순물 농도가 증가함에 따라 페르미 준위가 전도대로 가까이 이동한다.

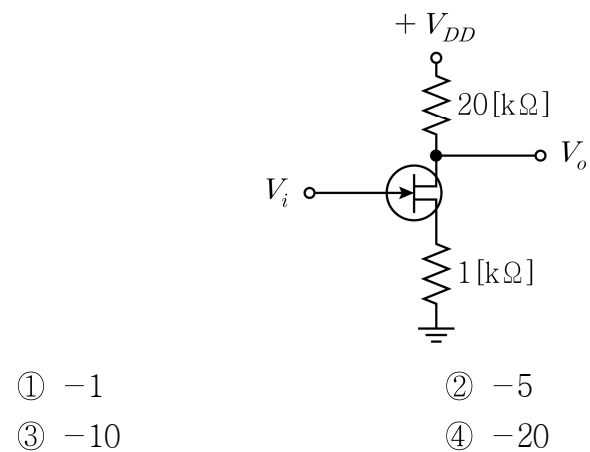5. 다음 저주파 소신호 FET 증폭기의 전압이득에 가장 가까운 값은? (단, 순방향 전달 컨덕턴스 g_m 은 1 [mA/V] 이고, 드레인-소스 저항 r_d 는 $10 \text{ [k}\Omega\text{]}$ 이다)




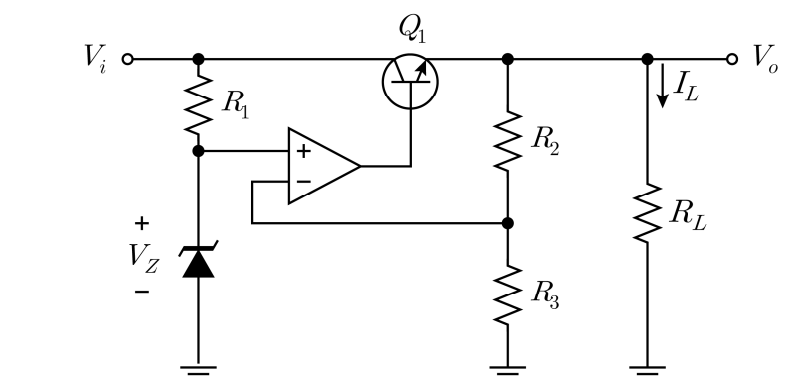6. 다음 직렬 전압조정기(series voltage regulator)의 부하 전류 I_L 이 200 [mA] 일 때, Q_1 에서 소모되는 전력[W]은? (단, $V_i = 15 \text{ [V]}$, $V_Z = 4 \text{ [V]}$, $R_1 = R_2 = 15 \text{ [k}\Omega\text{]}$, $R_3 = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$, $R_2 + R_3 \gg R_L$, Q_1 의 전압강하는 무시하며 모든 회로 소자는 이상적이다)



- ① 0.4 ② 0.8
③ 1.0 ④ 1.4

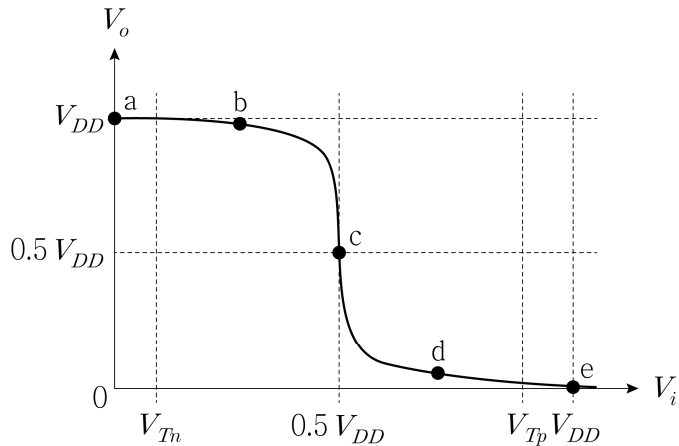
7. 상보형 CMOS 인버터의 직류 전달 특성 곡선이 다음과 같을 때, c점에서 PMOS 트랜지스터와 NMOS 트랜지스터의 동작 모드를 바르게 연결한 것은? (단, V_{Tn} 과 V_{Tp} 는 각각 NMOS 트랜지스터와 PMOS 트랜지스터의 문턱전압이다)



PMOS NMOS

- | | |
|--------|------|
| ① 선형영역 | 선형영역 |
| ② 포화영역 | 포화영역 |
| ③ 포화영역 | 선형영역 |
| ④ 선형영역 | 포화영역 |

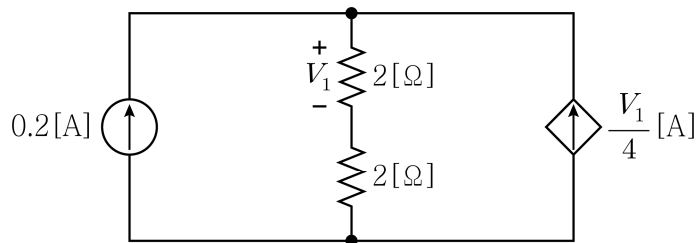8. 다음 회로에서 독립 전류원 0.2 [A] 에 의해 공급되는 전력[W]은?




- | | |
|--------|--------|
| ① 0.16 | ② 0.32 |
| ③ 0.48 | ④ 0.52 |

9. 반도체 소자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① JFET에서는 자유전자와 정공이 함께 도전현상에 기여한다.
- ② 포토 다이오드를 이용하여 빛을 검출하려면 역방향 바이어스에서 동작시켜야 한다.
- ③ JFET는 게이트와 소스 사이의 역방향 바이어스 전압의 크기에 의해 드레인 전류의 크기를 제어한다.
- ④ BJT는 활성 모드 동작을 위해 이미터-베이스 접합은 순방향 바이어스되고, 컬렉터-베이스 접합은 역방향 바이어스가 된다.

10. 다음 회로에서 전류 $I_x\text{ [A]}$ 는?

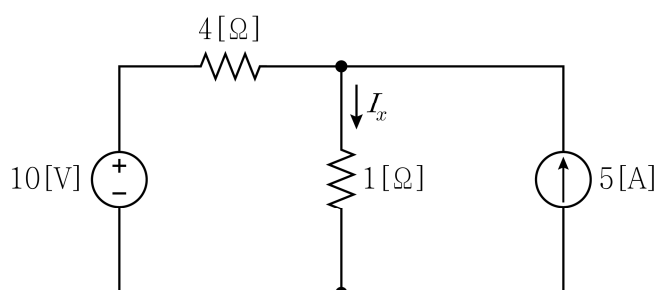

- | | |
|------|------|
| ① 6 | ② 8 |
| ③ 10 | ④ 12 |

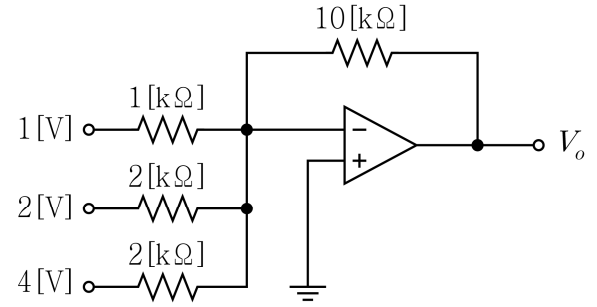11. 다음 반전 증폭기 응용 회로에서 출력전압 $V_o\text{ [V]}$ 는? (단, 연산 증폭기는 이상적이다)




- | | |
|-------|-------|
| ① -7 | ② -8 |
| ③ -10 | ④ -40 |

12. 최대 주파수 12 [kHz] 의 신호를 16비트로 양자화 및 부호화하여 PCM(pulse code modulation)으로 전송하려고 한다. 신호의 손실 없이 최소화하여 표본화할 경우 초당 전송 비트수[kbps]는?

- | | |
|-------|-------|
| ① 96 | ② 192 |
| ③ 384 | ④ 768 |

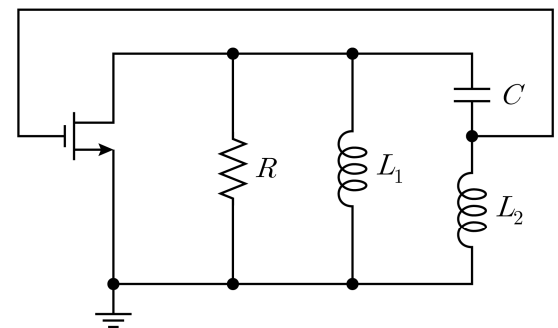13. 다음 회로에서 발진 주파수 $f\text{ [Hz]}$ 는? (단, 발진을 위한 이득조건을 만족하고, L_1 과 L_2 의 상호 인덕턴스는 무시한다)




- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ① $\frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}}$ | ② $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1L_2C}}$ |
| ③ $\frac{2\pi}{\sqrt{(L_1+L_2)C}}$ | ④ $\frac{2\pi}{\sqrt{L_1L_2C}}$ |

14. 유선 LAN(local area network)에서 사용되는 표준 이더넷 프레임에 포함되지 않는 필드는?


- ① 길이 또는 형태(length or type)
- ② 목적지 주소(destination address)
- ③ 송신자 주소(source address)
- ④ 패킷 번호(packet number)

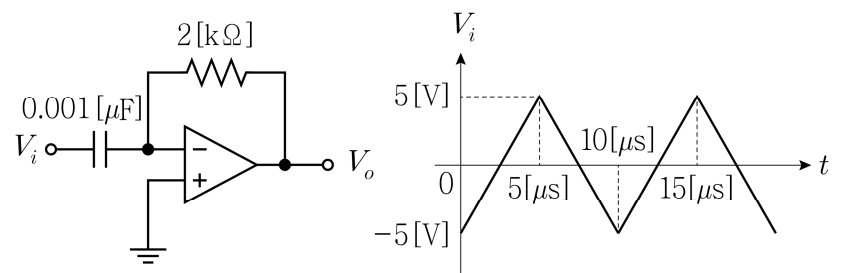15. 다음 연산증폭기 회로에 입력전압 V_i 를 인가했을 때 출력전압 V_o 의 주기, V_{p-p} , 파형을 바르게 연결한 것은? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)




- | | 주기[μs] | $V_{p-p}\text{ [V]}$ | 파형 |
|---|---------------------|----------------------|-----|
| ① | 10 | 10 | 구형파 |
| ② | 5 | 10 | 사인파 |
| ③ | 10 | 5 | 사인파 |
| ④ | 10 | 8 | 구형파 |


16. 다음 그림은 열평형 상태의 PN접합을 나타낸 것이다. PN접합에 대한 공간전하밀도(ρ), 전계(ϵ), 전위(ϕ) 및 에너지(E) 대역도 중 옳지 않은 것은?

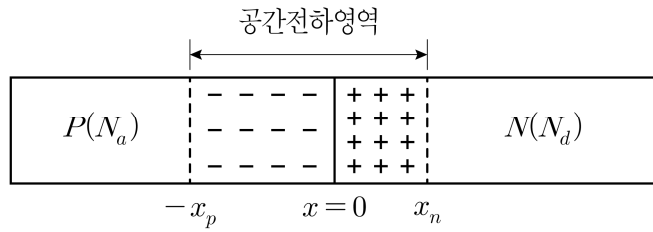공간전하밀도($\rho(x)$)


①

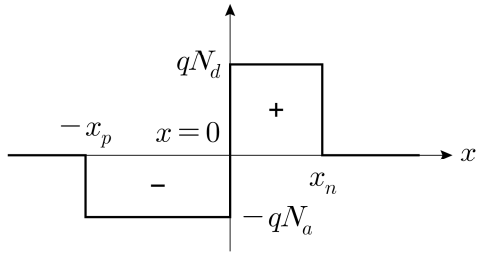전계($\epsilon(x)$)


②

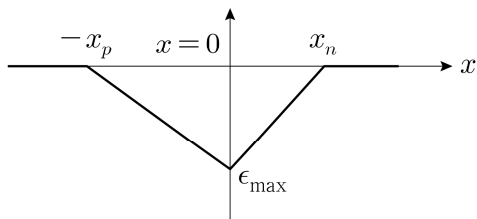전위($\phi(x)$)


③

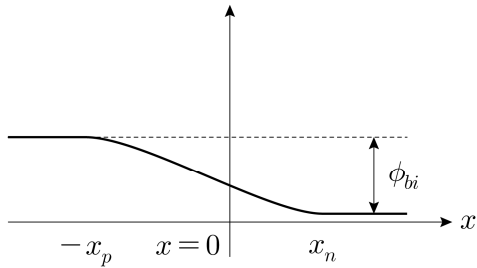에너지($E(x)$)

④

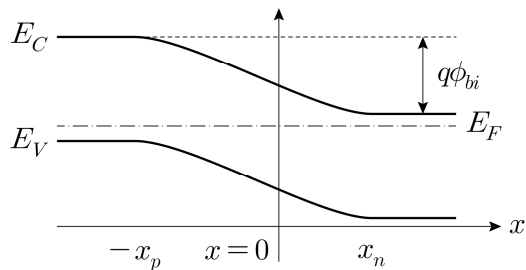

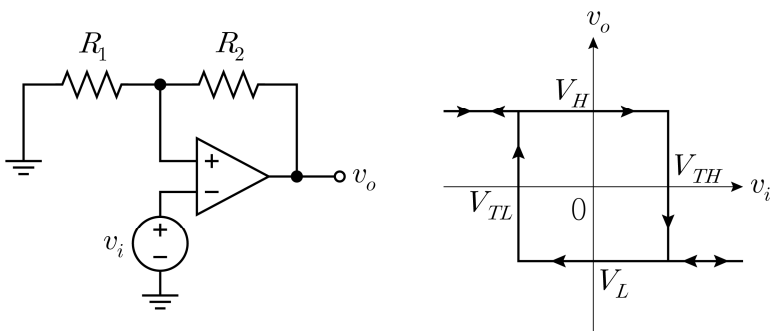17. 다음은 슈미트 트리거(Schmitt Trigger) 회로와 이 회로의 입력(v_i)에 대한 출력(v_o)의 전달특성을 나타낸 것이다. 출력전압 v_o 의 양의 포화전압을 V_H [V], 음의 포화전압을 V_L [V]이라고 할 때, 전달 특성 그래프에서 출력이 V_H [V]에서 V_L [V]로 천이되는 임계전압 V_{TH} [V]는? (단, 연산 증폭기는 이상적이다)




① $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$

② $\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_H$

③ $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_H$

④ $\frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_H + V_L)$

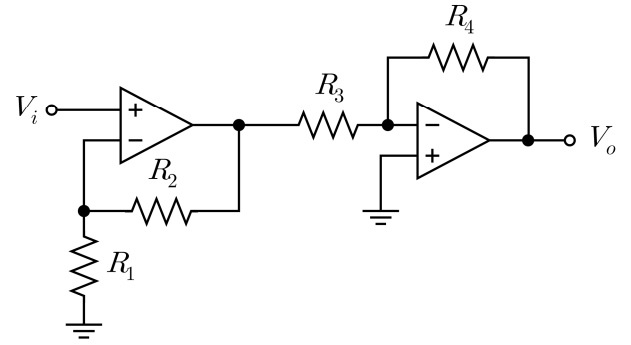18. 다음 연산 증폭기 회로의 전압 이득 $\frac{V_o}{V_i}$ 는? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)




① $-\frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_1 R_3}$

② $-\frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_2 R_3}$

③ $-\frac{(R_1 + R_2)R_4}{R_2 R_3}$

④ $-\frac{(R_1 + R_2)R_4}{R_1 R_3}$

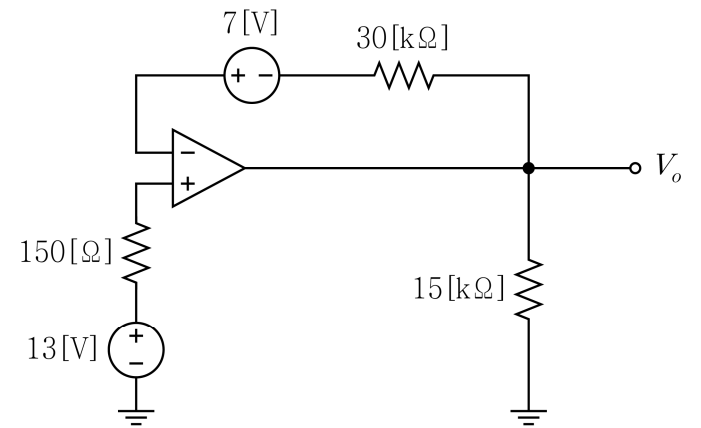19. 다음 연산 증폭기 회로에서 출력전압 V_o [V]는? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)




① 6

② 12

③ 15

④ 18

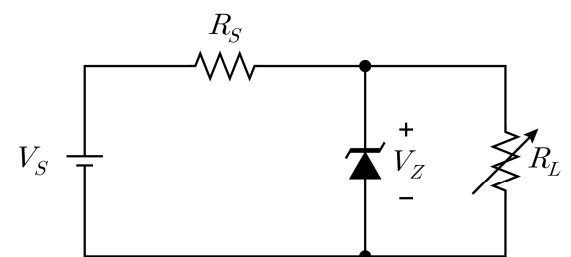20. 다음 회로에서 제너 다이오드의 역할은? (단, 모든 회로 소자는 이상적이고, 입력전압 V_S 는 제너 항복전압 V_Z 보다 크다)



- ① 부하저항 R_L 에 걸리는 전압을 일정하게 유지시켜 준다.
 ② 부하저항 R_L 의 값을 일정하게 유지시켜 준다.
 ③ 순방향의 전압이 인가되면 빛을 발한다.
 ④ 회로가 발진할 수 있게 한다.