

전자공학개론


1. 공통 베이스 증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1보다 작은 전류 이득을 갖는다.
- ② 매우 작은 입력 저항을 갖는다.
- ③ 공통 컬렉터 증폭기보다 큰 출력 저항을 갖는다.
- ④ 입력은 컬렉터에 인가되고 출력은 이미터에서 얻는다.

2. 논리식 $AB + ABC + \overline{A}BC + \overline{A}C$ 를 간략화하면?


- ① $AB + \overline{A}C$
- ② $AB + \overline{A}C$
- ③ $A\overline{B} + \overline{A}C$
- ④ $\overline{A}B + \overline{A}C$

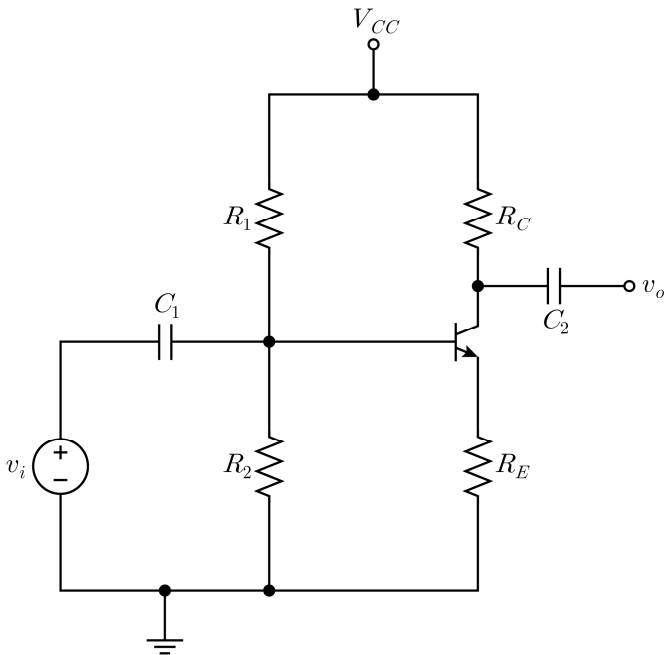3. 다음 공통 이미터 증폭기에 이미터 저항 R_E 가 포함되어 나타나는 특성으로 옳지 않은 것은?



- ① 동작점이 안정화된다.
- ② 입력 저항이 작아진다.
- ③ 전압 이득이 감소한다.
- ④ 전압 이득이 안정화된다.

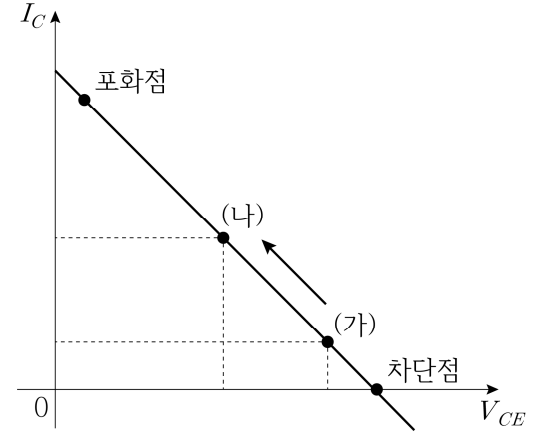
4. 다음 BJT 증폭회로의 직류 부하선에서 BJT의 동작점을 (가)에서 (나)로 변경할 경우 특성 변화로 옳은 것은?



	출력 파형 왜곡	전력 효율
①	감소	감소
②	감소	증가
③	증가	감소
④	증가	증가

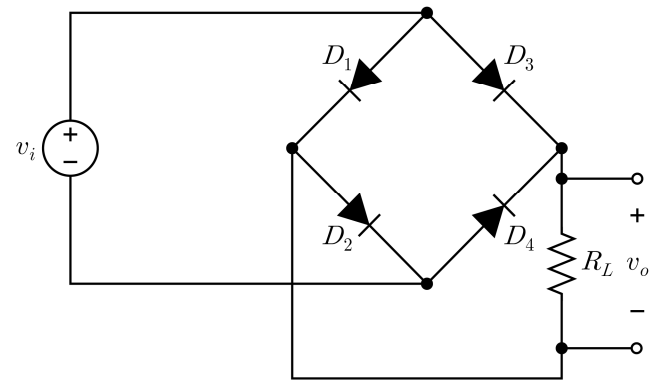5. 브릿지 정류회로에서 (가), (나)에 해당하는 다이오드와 주파수가 바르게 연결된 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고 입력 전압 v_i 의 주파수는 60 [Hz]이다)

(가) 잘못된 방향으로 연결된 다이오드
(나) 연결이 올바를 때 출력 전압 v_o 의 주파수 [Hz]



	(가)	(나)
①	D_1	120
②	D_2	60
③	D_3	120
④	D_4	60

6. 일반 정류 다이오드의 특성으로 옳은 것은?

- ① 입력 신호를 증폭하는 기능만 수행한다.
- ② 전하를 저장하여 전압 변화를 완만하게 한다.
- ③ 전류의 크기를 항상 일정하게 유지하는 소자이다.
- ④ 전류가 한쪽 방향으로만 잘 흐르고, 반대 방향으로의 항복전압에 이르기 전까지 거의 흐르지 않는다.


7. 전기회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저항이 병렬로 연결된 경우, 총저항은 증가한다.
- ② 인덕터가 병렬로 연결된 경우, 총인덕턴스는 증가한다.
- ③ 커패시터가 병렬로 연결된 경우, 총커패시턴스는 증가한다.
- ④ 굵기가 일정한 전선의 저항은 길이와 단면적에 비례한다.

8. 단일 패리티 검사부호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1비트 오류뿐만 아니라 2비트 오류도 검출할 수 있다.
- ② 3비트 이상의 데이터에 대해서는 비트 오류를 정정할 수 없다.
- ③ 패리티 비트를 추가하여 데이터 전송 과정에서 발생한 오류를 검출할 수 있다.
- ④ 짝수(even) 패리티 방식은 패리티 비트를 추가하여 전체 부호어(codeword)의 1의 개수가 짝수가 되도록 맞춘다.

9. 다음 파형에서 전류의 평균값이 10 [A]일 때 실효값[A]은?

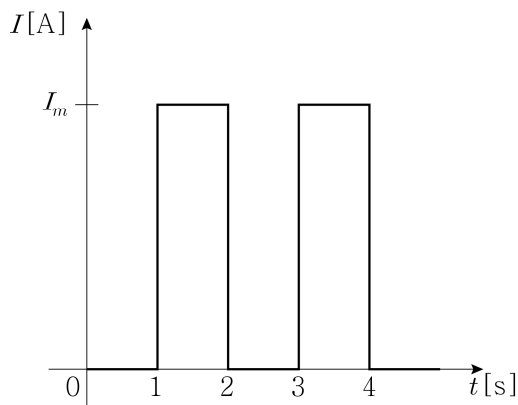


- ① 5
- ② $\frac{10}{\sqrt{2}}$
- ③ 10
- ④ $10\sqrt{2}$


10. 하틀리 발진기에서 출력 신호 주파수를 결정하는 것은?

- ① PLL의 귀환경로
- ② 수정진동자의 크기
- ③ 트랜지스터의 이득
- ④ 귀환회로의 커패시턴스와 인덕턴스

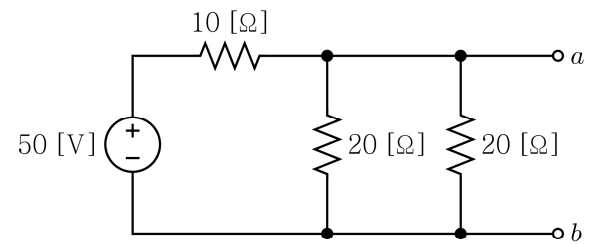11. 다음 회로 (가)와 (나)가 등가회로가 되기 위한 전류원의 크기 I [A]와 저항 R [Ω]은?



(가)

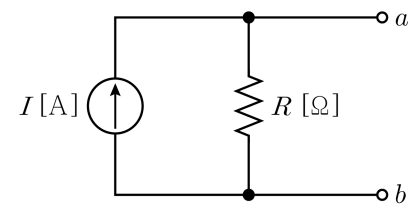

(나)


- | I | R |
|-------|-----|
| ① 2.5 | 5 |
| ② 2.5 | 10 |
| ③ 5 | 5 |
| ④ 5 | 10 |

12. 정현파 발진회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

- ㄱ. 귀환 루프의 위상천이가 90° 이어야 한다.
 ㄴ. 직류 전원으로부터 교류를 발생시킨다.
 ㄷ. 발진 개시 후 루프 이득은 1이 된다.


- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ

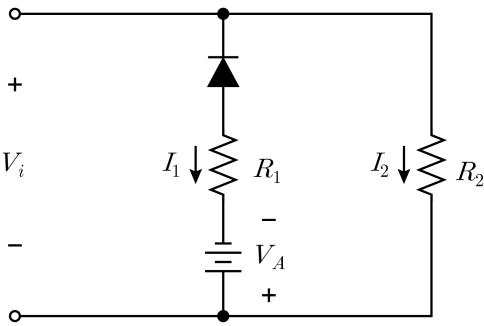13. 다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고 $V_A > 0$ 이다)



- ① $V_i > -V_A$ 이면 $I_1 = -\frac{V_i - V_A}{R_1}$
 ② $V_i > -V_A$ 이면 $I_2 = -\frac{V_i}{R_1 \parallel R_2}$
 ③ $V_i < -V_A$ 이면 $I_1 = \frac{V_i + V_A}{R_1}$
 ④ $V_i < -V_A$ 이면 $I_2 = -\frac{V_i}{R_2}$

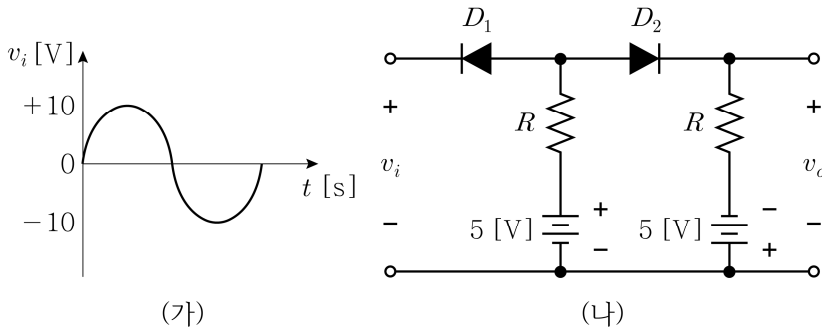14. (가)의 입력 v_i 를 (나) 회로에 인가했을 때, 출력 전압 v_o 의 최솟값[V]은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이다)




- ① -10
 ② -5
 ③ 0
 ④ 5

15. 단측파대(SSB) 변조의 특징으로 옳지 않은 것은?


- ① 진폭 변조(AM) 방식에 속한다.
 ② 변조 후 상측파대와 하측파대 중 한쪽 신호만 남는다.
 ③ 점유 주파수 대역폭은 변조할 신호가 가지는 대역폭의 2배이다.
 ④ 반송파 억압 양측파대(DSB-SC) 변조 방식에 비해 송신기의 소비 전력이 적다.

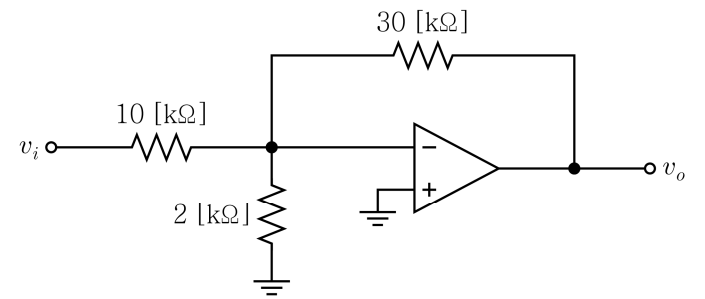16. 다음 회로의 전압 이득 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 와 입력 저항 R_{in} [k Ω]은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)




- | A_v | R_{in} |
|-------|---------------|
| ① -15 | $\frac{5}{3}$ |
| ② -15 | 10 |
| ③ -3 | $\frac{5}{3}$ |
| ④ -3 | 10 |

17. 다음 논리회로에서 출력 Y 의 논리식은?

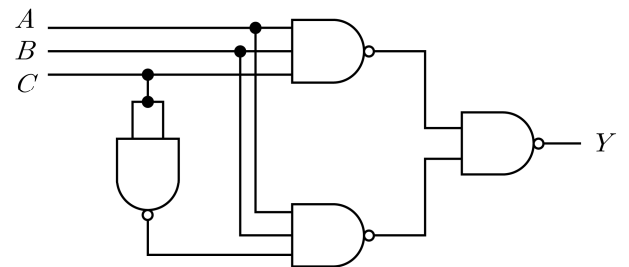


- ① $AB + \overline{C}$
 ② $\overline{A}B + \overline{C}$
 ③ AB
 ④ ABC

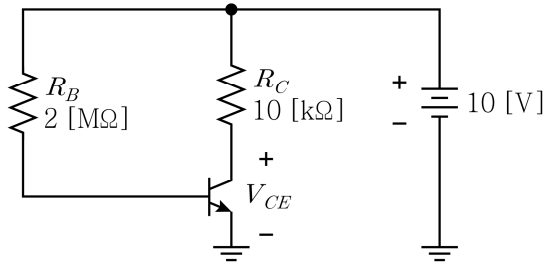18. 다음 BJT 증폭회로에서 컬렉터-이미터 양단전압 V_{CE} [V]는?
(단, 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V], 직류 전류 이득 β_{DC} 는 100이고 저항성분은 무시한다)



- ① 5.35
② 7.35
③ 8.65
④ 9.65

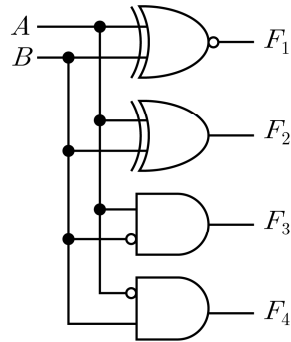19. 다음 비교기에서 출력 F_1 , F_2 , F_3 , F_4 의 기능으로 옳은 것은?



- ① F_1 : $A \neq B$
② F_2 : $A = B$
③ F_3 : $A \geq B$
④ F_4 : $A < B$

20. 다음 논리회로에서 타이밍도가 옳은 것은? (단, D-플립플롭과 AND 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)

